

# آز سیستم های دیجیتال

دکتر اجلالی

میبا حیدری، عاطفه قندهاری، نیکا قادری  
بهار ۱۴۰۳



آزمایش پنجم

طراحی ضرب کننده

تاریخ گزارش: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

## ۱. شرح آزمایش

هدف این آزمایش طراحی ضرب کنندهایست که به کمک روش Booth، حاصلضرب دو ورودی را محاسبه کند.

ورودی ها:

in\_A :: ورودی اول ۴ بیتی یا مضروب.

in\_B :: ورودی دوم ۴ بیتی یا مضروب فیه.

• rstN

• clk

خروجی ها:

res :: حاصلضرب خروجی ۸ بیتی.

• Done: با پایان محاسبه، برابر با ۱ می شود.

## ۲. راه حل کلی

به طور کلی در این الگوریتم، با رسیدن به ۱ در مضروب فیه، مقدار مضروب را از حاصل کم می کنیم و با رسیدن به ۰ در مضروب فیه، مقدار مضروب را به حاصل اضافه میکنیم و سپس حاصل را به راست شیفت میدهیم و در صورتی که رقم فعلی و پیشین مضروب فیه یکسان بود، حاصل را فقط شیفت میدهیم.

اما ما در این پیاده سازی، اندکی متفاوت عمل می کنیم. با برخورد به هر رقم، محاسبات آن (جمع یا تفریق) در مرحله قبلی انجام شده است. پس فقط شیفت میدهیم و محاسبات مربوط به رقم بعدی را انجام میدهیم. برای انجام چندین شیفت در یک پالس ساعت، تنها کافیست در هر مرحله ای که باید محاسبات انجام شود (یعنی در مضروب فیه بیت قبلی ۰ و بیت فعلی ۱ باشد، یا برعکس)، اندیس اولین بیت ۰ یا ۱ پس از آن را بیابیم.

### ۳. ماژول ها

**first\_one**: در این ماژول اندیس اولین (کم ارزشترین) بیت از عدد که برابر با ۱ است را می یابیم. محاسبه آن به کمک جدول کارنو انجام میگیرد. کد وریالگ آن به شرح زیر است:

```
module first_one (  
    input  [3:0] in,  
    output [1:0] index  
);  
  
assign index = (~in[1] | in[0]), ~in[0] & (in[1] | ~in[2]);  
  
endmodule
```

**first\_zero**: در این ماژول اندیس اولین (کم ارزشترین) بیت از عدد که برابر با ۰ است را می یابیم. محاسبه آن به کمک جدول کارنو انجام میگیرد. کد وریالگ آن به شرح زیر است:

```
module first_zero (  
    input  [3:0] in,  
    output [2:0] index  
);  
  
assign index[2] = in[3] & in[2] & in[1] & in[0];  
assign index[1] = in[1] & in[0] & ~(in[3] & in[2]);  
assign index[0] = in[0] & (~in[1] | in[2]);  
  
endmodule
```

**Control\_unit**: در این ماژول مقادیر الزم برای شیفت دادن دو عدد A و B و هم چنین پایان یافتن ضرب مشخص می شود. در op مقدار کم ارزشترین بیت B قرار می گیرد و با توجه به ۰ یا ۱ بودن مقدار آن، به ترتیب اندیس کم ارزشترین بیت ۱ یا ۰ پس از آن در amt\_shft\_B قرار میگیرد. مقدار shifted که برابر با مقدار شیفت خوردن B تا کالک قبلیست نیز با amt\_shft\_B جمع زده میشود تا amt\_shft\_A مشخص شود، یعنی مقداری که A برای جمع یا منها شدن با حاصل نهایی باید به چپ شیفت بخورد. البته اگر در کلاک اول باشیم، مقدار op بدون توجه به کم ارزشترین بیت B برابر با ۰ می شود و در حاصل نهایی منها رخ می دهد. اگر مقدار shifted + amt\_shft\_B برابر با ۴ یا بیشتر شود، یعنی با شیفت به راست دادن B به این مقدار، عمال تمامی بیت های B بررسی شده است. پس محاسبات به اتمام رسیده است.

برای بخش ترتیبی مدار، در صورت ریست شدن، مقدار shifted برابر با صفر شده و در کالک اول پس از شروع محاسبات قرار میگیریم. در غیر اینصورت و با بال رفته لبه کالک، مقدار shifted با amt\_shft\_B جمع شده و دیگر در اولین کالک قرار نداریم. کد وریالگ آن به شرح زیر است:

```

module control_unit (
    input  [3:0]  B,
    input        rstN,
    input        clk,
    output [2:0]  A_shft_amt,
    output [2:0]  B_shft_amt,
    output       op, // 0: subtract, 1: add
    output       done
);

reg  [2:0]  shifted;
reg  [2:0]  first_clock;
wire [1:0]  one_index;
wire [2:0]  zero_index;

first_one FO (B, one_index);
first_zero FZ (B, zero_index);

assign op = B[0] & (~first_clock);
assign B_shft_amt = op ? zero_index : {1'b0, one_index};
assign A_shft_amt = shifted + B_shft_amt;
assign done = shifted + B_shft_amt > 3;

always @(posedge clk or negedge rstN) begin
    if (~rstN) begin
        shifted <= 0;
        first_clock <= 1;
    end else begin
        first_clock <= 0;
        shifted <= shifted + B_shft_amt;
    end
end

endmodule

```

**Datapath:** چون مدار ترتیبیست، از block always استفاده می کنیم که به لبه ی مثبت کالک یا لبه ی منفی rstN حساس است.

در صورت ریست شدن، مقدار ورودیهای ۴ بیتی in\_A و in\_B به ترتیب در دو رجیستر ۸ بیتی A و B که از سمت بیت پرارزش extend شده اند، منتقل میشوند، چون تمامی شیفت به راست ها arithmetic انجام میگیرند. مقدار خروجی نیز برابر با \* می شود . در غیر این صورت و با بال رفتن لبه کالک و پایان نپذیرفتن محاسبات ، مقدار B به اندازه ی amt\_shft\_B به راست شیفت می خورد و مقدار خروجی متناسب با \* یا ۱ بودن op با مدار A که به اندازه amt\_shft\_A به چپ شیفت خورده، منها یا جمع می شود.:

```

module datapath (
    input  [3:0]  A_in,
    input  [3:0]  B_in,
    input        rstN,
    input        clk,
    input  [2:0]  A_shft_amt,
    input  [2:0]  B_shft_amt,
    input        op,
    input        done,
    output reg [7:0] ACC,
    output reg [3:0] B
);

reg [7:0]  A;

always @(posedge clk or negedge rstN) begin
    if (~rstN) begin
        A <= {{4{A_in[3]}}, A_in};
        B <= {{4{B_in[3]}}, B_in};
        ACC <= 0;
    end else if (~done) begin
        B <= B >> B_shft_amt;
        ACC <= ACC + (op ? 1 : -1) * (A << A_shft_amt);
    end
end

endmodule

```

#### ۴. ماژول اصلی :

**Both:** این ماژول، ماژول اصلی آزمایش است. یک instance از ماژول unit\_control در آن ساخته می شود که مقادیر amt\_shft\_A و amt\_shft\_B و done و op خروجی های آن هستند. یک instance هم از ماژول datapath ساخته میشود که مقادیر res و B را خروجی می دهد. این دو ماژول به هم وابستهاند. کد وریالگ آن به شرح زیر است:


```
module booth (
    input [3:0] A_in,
    input [3:0] B_in,
    input rstN,
    input clk,
    output [7:0] res,
    output done
);

    wire [2:0] A_shft_amt;
    wire [2:0] B_shft_amt;
    wire [3:0] B;

    control_unit CU (B, rstN, clk, A_shft_amt, B_shft_amt, op, done);
    datapath DP (A_in, B_in, rstN, clk, A_shft_amt, B_shft_amt, op, done, res, B);
endmodule
```
 
#### Waveform

حاصل شبیه سازی test bench این آزمایش به شکل زیر است:



```
# res: XXXXXXXX
# res: 00000000
# res: 00000111
# res: 11101011
# -7 * -5 = 35
# res: 00100011
# res: 00000000
# res: 11111100
# res: 00000100
# res: 11110100
# 4 * 5 = 20
# res: 00010100
# res: 00000000
# res: 00000110
# -3 * 6 = -18
# res: 11101110
# res: 00000000
# res: 11110010
# res: 00001110
# 7 * -6 = -42
# res: 11010110
```